

**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
„ЭЛЕКТРОНИКА МС9005“**

**ПАСПОРТ  
3.508.023ПС**

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВЛОЖЕННЫХ В ПАСПОРТ.**

1. Схема электрическая принципиальная источника питания МС 9005.
2. Схема соединений источника питания МС 9005.
3. Габаритный чертеж источника питания МС 9005.
4. Схема электрическая принципиальная сетевого фильтра.
5. Схема электрическая принципиальная модуля силовых стабилизаторов.
6. Схема электрическая принципиальная кабеля.
7. Сборочный чертеж модуля силовых стабилизаторов.
8. Временные диаграммы логических сигналов АИП, АСП.

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с источником питания «Электроника МС 9005» и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает его работоспособность.

1.2. Для изучения и эксплуатации источника питания необходимо руководствоваться следующими документами:

- схема электрическая принципиальная источника питания МС 9005;
- схема электрическая принципиальная сетевого фильтра;
- схема электрическая принципиальная модуля силовых стабилизаторов;
- перечень элементов модуля силовых стабилизаторов;
- схема электрическая принципиальная кабеля;
- схема соединений источника питания МС 9005;
- габаритный чертеж источника питания МС 9005;
- временные диаграммы логических сигналов АИП, АСП;
- сборочный чертеж модуля силовых стабилизаторов.

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

2.1 Источник питания «Электроника МС 9005» (в дальнейшем ИП) предназначен для питания постоянным стабилизованным напряжением устройств, входящих в комплекс вычислительный персональный «Электроника МС 0585» (в дальнейшем ВК), а также формирования логических сигналов, обеспечивающих нормальное функционирование данного ВК. Источник питания входит в состав ВК.

2.2. Питание ИП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220V с допустимым отклонением от 22V до минус 33V номинального значения и частотой переменного тока ( $50 \pm 1$ ) Hz.

2.3. Температура окружающей среды  ${}^{\circ}\text{C}$  (K)  $+5 \pm 45$  (278—318).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры ИП приведены на чертеже 3.508.023 ГЧ.

3.2. Масса ИП не более 5 кг.

3.3. Максимальная электрическая мощность, потребляемая от сети в режиме максимальной нагрузки, не более 350W.

3.4. Основные параметры ИП приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Параметр, единица измерения	Норма
1. Число каналов выходных фиксированных напряжений	3
2. Номиналы выходных напряжений, V:	
1 канал	5
2 канал	12
3 канал	минус 12
3. Значения токов нагрузки, A:	
по каналу «+5V»	10—20
по каналу «+12V»	2—8
по каналу «минус 12V»	0,5—1
4. Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более:	
по каналу «+5V»	±2
по каналу «+12V»	±2
по каналу «минус 12V»	±1
5. Допустимое отклонение выходного напряжения от номинального, V, не более:	
по каналу «+5V»	+0,15
по каналу «+12V»	+0,24
по каналу «минус 12V»	±0,48
6. Напряжение пульсаций, V, не более:	
по каналу «+5V»	0,05
по каналу «+12V»	0,05
по каналу «минус 12V»	0,1

Продолжение табл. 1.

Параметр, единица измерения	Норма
7. Ток срабатывания защиты от перегрузок по току, А, не менее:	
по каналу «+5V»	23
по каналу «+12V»	11
по каналу «минус 12V»	1,1
8. Напряжение срабатывания защиты от перенапряжений, V:	
по каналу «+5V»	5,6—6,9
по каналу «+12V»	12,8—14,6
по каналу «минус 12V»	минус (12,8—14,6)
П р и м е ч а н и е. Допускается подстройка выходных напряжений каналов «+5V» и «+12V» регулировочными резисторами при отклонении выходных напряжений каналов выше норм, приведенных в п. 5.	
3.5 Средняя наработка на отказ не менее 8000h.	
3.6. Среднее время восстановления не более 2 h.	
3.7. Средний срок службы не менее 10 лет.	
3.8. При включении—выключении сети ИП формирует логические сигналы:	
АИП — авария источника питания;	
АСП — авария сетевого питания.	
Логические сигналы изображены на рис. 1.	
3.9. ИП сохраняет работоспособность при воздействии вибрации с частотой от 1 до 55 Hz и ускорением $(1,0 \pm 0,2)$ G.	
3.9.1. Содержание ценных материалов:	
золота — 0,159 г	
серебра — 1,1 г	
платины — 0,093 г	
палладия — 0,086 г	
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	
4.1. ИП выполнен в виде функционально законченного блока и включает в себя собственно ИП ПГЩМ 3.508.023 и сетевой кабель.	

4.2. Комплект поставки ИП приведен в табл. 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Количество
1. Источник питания	MC9005 БКО.305.117 ТУ	1
2. Комплект ЗИП согласно ведомости ЗИП		1
3. Паспорт на вентилятор ВВФ-112М, входящий в состав ИП		1
4. Паспорт на ИП	3.508.023 ПС	1

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

### 5.1. Общие сведения.

5.1.1. ИП выполнен в виде функционально законченного блока.

Устройство питания выполнено по схеме с бестрансформаторным входом и преобразованием на повышенной частоте выпрямленного сетевого напряжения в ряд стабилизированных напряжений +5V, +12V, минус 12V. Схема соединений приведена на рис. 2.

Напряжение промышленной сети подается на сетевой выпрямитель, собранный на выпрямительном блоке А1 (3.858.251 Э3), через сетевой высокочастотный фильтр (3.592.006 Э3), осуществляющий двухстороннее ослабление помех из сети в устройство питания и из устройства питания в сеть, выпрямленное напряжение через устройство ограничения пускового тока R16, R17, VS1 подается на емкостной фильтр C10, C11, C13. Емкостной фильтр сглаживает импульсации выпрямленного напряжения и одновременно обеспечивает энергией преобразователь при кратковременных (до 20mS) пропаданиях сетевого напряжения.

Выпрямленное и отфильтрованное напряжение сети подается на регулируемый преобразователь с выходным напряжением +5V.

Преобразователь выполнен по схеме однотактного регулируемого инвертора. С дополнительных обмоток трансформатора преобразователя переменное напряжение подается на

ключевой стабилизатор напряжения с выходным напряжением +12V и на линейный стабилизатор напряжения с выходным напряжением минус 12V.

Управление преобразователя и ключевым стабилизатором напряжения осуществляется схемой управления D8. Питание схемы управления и логики осуществляется от узла вспомогательного питания, выполненного на трансформаторе T1, выпрямительном мосту A2, микросхеме D4.

После подачи сетевого напряжения на блок питания на выходе узла вспомогательного питания устанавливается напряжение +12V одновременно, через резисторы R16, R17 схемы плавного пуска заряжаются конденсаторы C10, C11, C13 фильтра, обеспечивая питанием преобразователь. Импульсным сигналом с преобразователя через диод VD2 включается тиристор VS1 схемы плавного пуска и шунтирует резисторы R16, R17.

После установления номинальных выходных напряжений устройства питания устройство формирования логических сигналов формирует логические сигналы АИП, АСП высокого уровня. При пропадании сетевого напряжения устройство формирования логических сигналов формирует сигналы АИП и АСП низкого уровня (рис. 1).

Выходные напряжения по всем каналам начинают уменьшаться только после перехода логических сигналов в состояние логического нуля.

При перегрузке одного из каналов +5V, +12V преобразователь переходит в режим ограничения тока нагрузки. При отказе некоторых элементов устройства питания (например, цепи обратной связи, выхода из строя регулирующего транзистора ключевого стабилизатора напряжения) выходные напряжения могут увеличиваться, но при достижении предельных величин, указанных в табл. 1, устройства защиты от превышения выходных напряжений включают тиристор VS2. Диод VD14 закорачивает выход схемы управления, управляемой базовыми цепями преобразователя. Выходные напряжения уменьшаются, тем самым предотвращается выход из строя ОВК.

### 5.2. Схема управления.

5.2.1. Схема управления выполнена на микросхемах D7...D9 с транзисторами VT17, VT18 и предназначена для управления транзисторами VT1... VT4 преобразователя и регулиру-

ющим транзистором VT7 ключевого стабилизатора напряжения с целью стабилизации выходных напряжений по каналам +5V, +12V.

Схема управления преобразователем, а, следовательно, и основным каналом +5V выполнена на микросхеме VD8. Схема работает в режиме широтно-импульсной модуляции (в дальнейшем ШИМ). Частота определяется резистором R80, емкостью C40, скважность—резистором R81. Сигнал обратной связи с выхода канала +5V через делитель R93... R95 передается на вход 11 усилителя сигнала ошибки микросхемы D8.

Сигнал ШИМ с выхода 23 микросхемы D8 поступает на ключ VT15... VT17, нагрузкой которого является трансформатор T2, с помощью которого осуществляется управление базовыми цепями преобразователя, а также гальваническая развязка между входом и выходом ИП.

На открывание транзисторов преобразователя подается энергия от узла вспомогательного питания через цепочку VD38, R105 в момент закрывания ключа VT17. Дополнительно для лучшего открывания транзисторов преобразователя используется энергия с выхода трансформатора T4 через цепочку R108, VD47, VD46. Для управления выключением микросхемы D8 используются ее объединенные входы 3, 22 через открываемый на время выключения микросхемы транзистор VT8.

Одновременно сигнал ШИМ с выхода 2 микросхемы D8 после формирования цепочкой R92, C53 через ключ VT14 отрицательным импульсом поступает на вход синхронизации схемы управления работой ключевого стабилизатора напряжения канала +12V (вход 2 микросхемы D9).

Схема управления канала +12V выполнена на микросхемах D7 и D9. Сигнал обратной связи с выхода канала +12V через делитель R73... R75 подается на вход 2 усилителя сигнала ошибки микросхемы D7. Усиленный сигнал ошибки через времязадающую цепь R87, VT12, C52 подается на входы 6,7 микросхемы D9.

Микросхема D9 работает с принудительной синхронизацией в режиме широтно-импульсной модуляции.

Сигнал с выхода микросхемы D9 (вывод 3) поступает на ключ VT18, нагрузкой которого является трансформатор T6, с помощью которого осуществляется управление базовой цепью регулирующего транзистора (ключевого стабилизатора

напряжения), а также гальваническая развязка между входом и выходом ИП.

### 5.3. Преобразователь.

5.3.1. Сетевое напряжение подается на трансформатор T1 узла вспомогательного питания и выпрямительный мост A1. Через резисторы R16, R17, ограничивающие ток заряда конденсаторов фильтра C10, C11, C13, выпрямленное и отфильтрованное напряжение поступает на преобразователь.

Преобразователь выполнен по однотактной полумостовой схеме с передачей энергии с входа на выход во время открытого состояния транзисторов VT1... VT4.

Для уменьшения мощности узла вспомогательного питания в эмиттерные цепи транзисторов VT1... VT4 включена токовая обмотка 1—2 трансформатора T2. Токовая обмотка позволяет поддерживать базовые токи, используя энергию входной сети токами коллектора транзисторов VT1... VT4.

Это повышает надежность работы преобразователя.

Когда транзисторы VT1... VT4 открыты, выпрямленное и отфильтрованное напряжение сети прикладывается к обмотке 1—2 трансформатора T4. Напряжение на выходных обмотках 3—4, 5—6, 8—9, 10—11 начинает расти. С обмотки 5—6 основного канала +5V напряжение поступает на выпрямители VD23, VD24 и фильтр среднего значения L2, L4, C30, C32. Токовый трансформатор T5 является датчиком тока.

Когда транзистор VT17 в схеме управления открывается, на вторичных обмотках трансформатора T2 развивается напряжение обратной полярности, ограничено по амплитуде диодами VD6... VD9. Транзисторы VT1... VT4 закрываются. Энергия, накопленная в трансформаторе T4, возвращается в первичную цепь (конденсаторы C10, C11, C13) через диоды VD12, VD13.

Для канала +12V напряжение с обмотками 3, 4 трансформатора T4 поступает на регулируемый транзистор VT7 (KCH), выпрямители VD27, VD29 и фильтр среднего значения L3, L5, C31, C33. Управление базой транзистора VT17 осуществляется аналогично управлению транзисторами VT1... VT4 преобразователя.

Стабильность напряжения на выходе поддерживается за счет изменения длительности управляющих импульсов контуром обратной связи.

Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе канала +12V выполнена на микросхеме D8 и осуществляется подачей на вывод 9 напряжения с датчика тока R71.

Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе канала +5V выполнена на компараторе D1.3. Сигнал с датчика тока трансформатора T5 через диод VD15 поступает на вход 5 микросхемы D1.3 и сравнивается с опорным напряжением на входе 4 этой микросхемы.

Выход 2 компаратора D1.3 подключен к транзистору VT8, осуществляющему ограничение тока по каналу +5V.

Защиты от превышения выходных напряжений каналов +5V, +12V построены одинаково и имеют один исполнительный элемент на тиристоре VS2. Рассмотрим работу защиты в канале +12V. Транзистором VT10 напряжение в канале сравнивается с опорным на стабилитроне VD32. При превышении напряжения в канале больше допустимого транзистор VT10 открывается и обеспечивает включение тиристора VS2.

Через диод VD34 и тиристор VS2 выход канала +12V закорачивается, одновременно с этим через диод VD14 происходит закорачивание выхода схемы управления, в результате чего преобразователь прекращает свою работу. Автономную работу защиты от превышения выходного напряжения канала +5V обеспечивает диод VD33.

Узел вспомогательного питания выполнен на понижающем трансформаторе T1, микросхемах A2, D4 и через диод VD3, VD4 обесцвечивает стабилизированным напряжением +12V схему управления.

#### 5.4. Линейный стабилизатор напряжения.

5.4.1. Линейный стабилизатор напряжения предназначен для обеспечения ВК стабилизированным напряжением минус 12V.

Переменное напряжение подается на выпрямитель VD18, VD21, накопительный дроссель L1. Выпрямленное напряжение подается на вход микросхемы D6. Микросхема D6 является частью линейного стабилизатора напряжения с выходным напряжением минус 12V.

Микросхема D6 снабжена схемой защиты от перегрузки по току и короткого замыкания, а также схемой, отключаю-

щей выходные напряжения при превышении температуры корпуса выше допустимой.

Линейный стабилизатор напряжения имеет защиту от превышения выходного напряжения. Исполнительным органом защиты является общий для всех каналов тиристор VS2.

При превышении напряжения канала минус 12V выше допустимого значения открываются транзисторы VT11, VT13, и тиристор VS2 осуществляет защиту.

Перенапряжение не проходит на шину питания ВК.

#### 5.5 Устройство формирования логических сигналов.

5.5.1. Устройство формирования логических сигналов выполнено на микросхемах D1, D2, D3, D5 и предназначено для формирования логических сигналов АИП, АСП, необходимых для нормальной работы ВК.

Формирование сигналов АСП и АИП осуществляется одинаковыми схемами.

Рассмотрим формирование сигнала АСП.

Импульсное напряжение, снимаемое с вывода 6 трансформатора T4, подается на инвертирующий вход компаратора D1.1. На инвертирующий вход подается опорное напряжение со стабилитрона VD1. Если сетевое напряжение находится в норме, импульсное напряжение на выходе 8 компаратора D1.1 превышает опорное и на выходе 14 компаратора D1.1 будут формироваться отрицательные импульсы, которые запускают одновибратор, выполненный на микросхеме D2. На выходе 3 микросхемы D2 формируется положительный цепенад и поступает на инвертирующий вход компаратора D5.2. На выходе 14 компаратора D5.2 формируется сигнал АСП, умощненный транзистором VT5.

При пропадании сетевого напряжения или значительном его уменьшении (до 150V) импульсное напряжение на инвертирующий вход компаратора D1.1 становится меньше опорного напряжения на прямом входе. При этом на выходе компаратора D1.1 будет логическая единица, одновибратор D2 не запускается. На коллекторе VT5 формируется сигнал АСП низкого уровня.

Формирование сигнала АСП осуществляется схемой, выполненной на микросхемах D1.2, D3, D5.3 и транзисторе VT6, работа которой аналогична работе схемы формирования сигнала АСП.

На микросхеме D1.4 выполнена временная задержка вклю-

чения схемы управления. Временная задержка включения необходима для накопления заряда на входных емкостях С10, С11, С13 после включения ИП в сеть. В начальный момент при включении ИП в сеть на вход 11 микросхемы D1.4 подается высокий уровень, а вход 10 шунтируется емкостью С26, транзистор VT8 открыт и запрещает работу схемы управления D8. Время шунтирования определяется постоянным времени заряда цепи R64, С26. По истечении этого времени потенциал на входе 10 микросхемы D1.4 станет выше потенциала на входе 11, на выходе 13 появится низкий потенциал, транзистор VT8 закроется и разрешит работу схемы D8 по входам 3, 22.

#### 5.6. Общие указания по эксплуатации.

5.6.1. Вынуть ИП из упаковочной тары, освободить от упаковочных материалов, внешним осмотром убедиться в том, что механические повреждения отсутствуют (наличие сломанных деталей, помятых углов, вогнутых и оцарапанных стенок, поврежденных разъемных соединений). Произвести проверку комплектности согласно паспорту ПГЦМ 3.508.023 ПС. Проверить работу сети. ИП должен иметь четко фиксированные положения.

5.6.2. Если при проверках по п. 5.6.1. выявлены повреждения ИП, сохранить упаковочные материалы для проверки при предъявлении рекламации или для отправки устройства на завод-изготовитель.

5.6.3. Смазка вентилятора осуществляется путем извлечения сго из ИП без нарушения пломбы.

5.6.4. Если ИП находится в климатических условиях, не соответствующих условиям эксплуатации, сго необходимо выдержать в течение шести часов в нормальных условиях в выключенном состоянии.

5.6.5. Нормальная работа ИП обеспечивается при соответствии внешних условий рабочим условиям эксплуатации. Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных переменных электрических и магнитных полей.

### 6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К работе с ИП допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации, инструкцию по технике безопасности при работе на данном оборудовании, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

6.2. ИП должен обслуживать один работник, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Перед включением ИП в сеть переменного тока должны быть проверены исправность шнура питания с вилкой соединителем, соответствие напряжения сети пределам, указанным в технических характеристиках ИП.

6.3. Необходимо убедиться прозвонкой, что винт заземления через соответствующее гнездо розетки соединен с шиной заземления.

6.4. При ремонте ИП подключение его к промышленной сети 220V, 50Hz должно производиться через развязывающий трансформатор, имеющий выходную мощность 0,5W и коэффициент трансформации 1:1.

6.5. Запрещается производить замену любого элемента при включенном ИП. Замену элементов схемы ИП можно производить только при отключенном от сети шнуре питания.

При регулировке и измерениях в схеме ИП необходимо применять надежно изолированный инструмент и пробники.

6.6. Пробное включение после ремонта источника питания проводить с использованием средств индивидуальной защиты глаз — маски из оргстекла, ввиду возможного разрыва электролитических конденсаторов при ошибках монтажа.

### 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить источник питания в ВК и закрепить с помощью защелок.

7.2. Соединить разъемы XS2, XS3, XP3 (3.508.023.Э3) с соответствующими разъемами ВК.

7.3. Убедиться в том, что напряжение сети находится в пределах (187—242) V.

7.4. Включить сетевую вилку в сеть.

Включить выключатель сети SA1, расположенный на источнике питания (3.508.023.Э3).

### 8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

8.1. Проверка выходных напряжений производится при нагрузке канала +5V не менее 4A.

Отклонения измеренных напряжений от номинальных должны быть не более значений, приведенных в табл. 1 (п. 5).

Если напряжение сети и выходные напряжения в норме, то логические сигналы АСП и АИП имеют уровень более 2,4V и обеспечивают нормальное функционирование ВК.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Источник питания расположен в отдельном кожухе. Основные детали ИП расположены на печатной плате. При обнаружении неисправности ИП следует отыскать неисправную цепь или каскад, а затем и неисправный элемент.

Лицу, приступившему к ремонту, необходимо ознакомиться с принципом действия источника питания, описанием конструкции, правилами техники безопасности, изложенными в настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации.

9.2. Если при проверке ИП по п. 5.6.1. дефектов не обнаружено, перед установкой его в ВК необходимо произвести проверку выходных напряжений и логических сигналов.

9.3. Перечень характерных неисправностей и методы их устранения приведены в табл. 2.

Для обеспечения поиска неисправностей при проведении ремонтных работ в приложении к техническому описанию и инструкции по эксплуатации даны схемы электрические принципиальные.

9.4. При ремонте ИП необходимо учитывать:

1) выходные напряжения должны быть в норме, если в норме сетевое напряжение;

2) логические сигналы АСП и АИП должны иметь высокий уровень, если входные и выходные напряжения в норме.

Таблица 2.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Отсутствуют выходные напряжения</b>		
	Сгорел предохранитель (3.508.023 Э3)	Сменить предохранитель
	Не исправен инвертор (3.858.251 Э3)	Проверить транзисторы VT1... V4, заменить неисправный
	Не исправна схема управления	Проверить прохождение сигнала управления через микросхемы D7, D8, D9, транзисторы VT17, VT18
	Отсутствует напряжение +12V на выходе вспомогательного источника питания	Проверить трансформатор T1, выпрямитель A2, мостовую схему D4
	Отсутствуют управляющие импульсы на базах транзисторов VT1... VT4	Проверить исправность обмоток 7—8, 5—6, 3—4, 1—2 трансформатора T2, резисторы R34, R35
	Включается защита от перегрузки и короткого замыкания	Уменьшить ток нагрузки выходных каналов +5V, +12V, проверить отсутствие короткого замыкания на выходах каналов
	Пробиты транзисторы VT4 в схеме инвертора	Сменить транзисторы VT1... VT4
	Не исправен транзистор VT7, отсутствуют управляющие импульсы на базе VT7	Проверить исправность транзистора VT7. Проверить целостность обмоток 1—2, 3—4, 5—6 трансформатора T6, а также наличие управляющих импульсов на базе VT7, в случае их отсутствия проверить последовательно цепь формирования управления (D7, D9, VT18)
<b>При включении в сеть перегорает предохранитель</b>		
<b>Отсутствует выходное напряжение +12V.</b>		Заменить неисправный элемент

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует выходное напряжение минус 12V	Не исправен линейный стабилизатор напряжения минус 12V	Проверить исправность диода VD18 микросхемы D6 Сменить отказавшие элементы
При работе источника питания под полной нагрузкой перекрываются резисторы R16, R17	Не поступает сигнал на управляемый электрод тиристора VS1. Не исправен тиристор VS1	Проверить цепь прохождения сигнала на включение тиристора от инвертора на управляемый электрод тиристора Устремить неисправность Сменить тиристор

Отсутствуют логические сигналы АСЛ и АИЛ  
Сигналы Сетевое напряжение ниже нормы  
Отсутствует напряжение любого из каналов +5V, +12V, минус 12V  
Отсутствуют логические сигналы АСЛ и АИЛ. Выходные напряжения каналов +5V, +12V, минус 12V в норме  
Несправно устройство формирования логических сигналов

Сетевое напряжение ниже нормы  
Отсутствует напряжение любого из каналов +5V, +12V, минус 12V  
Несправно устройство формирования логических сигналов  
Увеличить напряжение на входе источника питания  
Проверить исправность выпрямителей VD23, VD24, VD27, VD29, VD18  
Проверить цепи прохождения сигналов АСЛ и АИЛ в устройстве формирования логических сигналов, исправность микросхем D1, D2, D3, D5, транзисторов VT5, VT6.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. С целью обеспечения постоянной исправности и готовности источника питания к использованию по прямому назначению необходимо соблюдать установленный в этом разделе порядок и правила технического обслуживания ИП.

10.2. Внешний осмотр ИП предусматривает проверку:

- 1) крепления органов внешней коммутации (разъемов) и выключателя сети, четкую фиксацию выключателя сети при переключениях;
- 2) состояние лакокрасочных и гальванических покрытий;
- 3) исправность розетки с соединительным шнуром.

## 11. ВЕДОМОСТЬ ЗИП

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1.	КД 522Б	Диод	3	
2.	КД 226В	Диод	2	
3.	ВП-1В 5,0А	Вставка плавкая	8	
4.	КР 1006 ВИ1	Микросхема	1	
5.	ВВФ-112М	Вентилятор	1	

### Принадлежности

- |    |           |                                 |   |
|----|-----------|---------------------------------|---|
| 1. | ОНП-ВН-74 | Розетка с соединительным шнуром | 1 |
|----|-----------|---------------------------------|---|

**МОДУЛЬ СИЛОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ**  
**3.858.251 ПЭЗ**

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ**

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок выпрямительный КЦ 410В	1	
A2	Мост полупроводниковый КЦ 407А	1	
<b>Конденсаторы</b>			
C1, C2	KM-6Б-H90-0,22 мкФ	2	
C3, C4	KM-6Б-M1500-1000 пФ ± 5%	2	
C5... C8	KM-6Б-H50-0,01 мкФ	4	
C9	K50-38-40В-2200 мкФ	1	
C10, C11	K50-35Б-350В-330 мкФ-И	2	
C12	K53-14-16В-10 мкФ ± 20%	1	
C13	K50-35Б-350В-330 мкФ-И	1	
C14, C15	K73-17-63В-0,22 мкФ ± 5%	2	
C16	K50-16-16В-10 мкФ	1	
C17... C21	KM-6Б-H90-0,22 мкФ	5	
C22, C23	K15-5-H70-1,6 кВ-2200 пФ +80% -20%	2	
C24	KM-6Б-M47-3300 пФ ± 20%	1	
C25	KM-6Б-M47-220 пФ ± 20%	1	
C26	K53-14-10В-22 мкФ ± 20%	1	
C27	KM-6Б-H90-0,1 мкФ	1	

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C28	KM-6Б-M47-3300 пФ ± 20%	1	
C29	K50-35-25В-1000 мкФ	1	
C30	K50-38-6,3В-10000 мкФ	1	
C31	K50-35-16В-4700 мкФ	1	
C32	K50-38-6,3В-10000 мкФ	1	
C33	K50-35-16В-4700 мкФ	1	
C34	KM-6Б-H90-1 мкФ	1	
C35	K53-14-16В-10 мкФ ± 20%	1	
C36, C37	KM-6Б-H90-0,22 мкФ	2	
C38	K53-14-16В-0,15 мкФ	1	
C39	K53-14-16В-2,2 мкФ ± 20%	1	
C40*	KM-6Б-M1500-5100 пФ ± 5%	1	3000 пФ, 3300 пФ, 3600 пФ, 3900 пФ, 4300 пФ, 4700 пФ
C41	K53-14-16В-2,2 мкФ ± 20%	1	
C42	KM-6Б-H90-1 мкФ	1	
C43	KM-6Б-H90-0,22 мкФ	1	
C44	KM-6Б-H90-0,15 мкФ	1	
C45	KM-6Б-H90-0,047 мкФ	1	
C46, C47	KM-6Б-H90-0,15 мкФ	2	
C48	KM-6Б-H50-0,01 мкФ	1	
C49	KM-6Б-H90-0,22 мкФ	1	
C50	KM-6Б-H90-0,047 мкФ	1	
C51	KM-6Б-H50-0,01 мкФ	1	120 пФ, 220 пФ, 330 пФ, 470 пФ, 1000 пФ.
C52*	KM-6Б-M1500-1200 пФ ± 5%	1	

Обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
C53	KM-6Б-M47-180 пФ ± 5%			1	
C54, C55	KM-6Б-M47-2200 пФ ± 5%			2	
C56	K10-48-2-Н30-0,01 МКФ ± 20%	0-B		1	
C57	KM-6Б-M47-330 пФ ± 5%	0		1	
<b>Микросхемы</b>					
D1	K1401 CA1			1	
D2, D3	KP1006 ВИ1			2	
D4	KP142 ЕН8Б			1	
D5	K1401 CA1			1	
D6	KP142 ЕН8Б			1	
D7	KP544 УД1А			1	
D8	KM1114 ЕУ1			1	
D9	KP1006 ВИ1			1	

**Резисторы**

R1	C2-14-0,125-133 кОм ± 1%	1	
R2	C2-14-0,125-63,4 кОм ± 1%	1	
R3	C2-14-0,125-90,9 кОм ± 1%	1	
R4	C2-14-0,125-51,1 кОм ± 1%	1	
R5	MЛТ-0,125-470 Ом ± 5%	1	
R6, R7	C2-14-0,125-35,7 кОм ± 1%	2	
R8, R9	MЛТ-0,125-1 МОм ± 5%	2	
R10	MЛТ-0,125-4,7 кОм ± 5%	1	
R11	MЛТ-0,125-1 МОм ± 5%	1	
R12	MЛТ-0,125-4,7 кОм ± 5%	1	

**Резисторы**

Обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
R13	MЛТ-0,125-1 мОм ± 5%			1	
R14, R15	MЛТ-0,125-10 кОм ± 5%			2	
R16, R17	C5-37-5Вп-56 Ом ± 10%			2	
R18	MЛТ-0,25-24 Ом ± 5%			1	
R19	C2-14-0,125-46,4 кОм ± 1%			1	
R20	C2-14-0,125-232 кОм ± 1%			1	
R21	C2-14-0,125-909 Ом ± 1%			1	
R22	C2-14-0,125-833 кОм ± 1%			1	
R23	MЛТ-0,5-20 Ом ± 5%			1	
R24	C2-14-0,125-2,52 кОм ± 1%			1	
R25	C2-14-0,125-12,1 кОм ± 1%			1	
R26	C2-14-0,125-4,99 кОм ± 1%			1	
R27, R28	MЛТ-0,125-56 кОм ± 5%			2	
R29	MЛТ-2-68 кОм ± 5%			1	
R31, R32	MЛТ-0,125-56 кОм ± 5%			2	
R33	MЛТ-0,125-1 мОм ± 5%			1	
R34, R35	MЛТ-1-1 Ом ± 5%			2	
R36	MЛТ-0,125-100 кОм ± 5%			1	
R37	MЛТ-0,125-1 мОм ± 5%			1	
R38	C2-14-0,125-2,8 кОм ± 1%			1	
R39, R40	MЛТ-0,125-10 кОм ± 5%			2	
R41	C2-14-0,125-2,26 кОм ± 1%			1	

Обозначение	Наменование	Кол.	Примечание
<b>Резисторы</b>			
R42	C2-14-0,125-4,99 кОм $\pm 1\%$	1	
R43, R44	MJIT-0,125-4,3 кОм $\pm 5\%$	2	
R45	MJIT-0,125-5,6 кОм $\pm 5\%$	1	
R46	MJIT-0,125-4,3 кОм $\pm 5\%$	1	
R47	MJIT-0,125-1 мОм $\pm 5\%$	1	
R48	MJIT-0,125-5,6 кОм $\pm 5\%$	1	
R49	MJIT-0,125-4,3 кОм $\pm 5\%$	1	
R50, R51	MJIT-2-1 кОм $\pm 5\%$	2	
R52	MJIT-0,125-2 кОм $\pm 5\%$	1	
R53	MJIT-0,125-10 кОм $\pm 5\%$	1	
R54	MJIT-0,125-2 кОм $\pm 5\%$	1	
R55	MJIT-1-33 Ом $\pm 5\%$	1	
R56	MJIT-0,125-470 Ом $\pm 5\%$	1	
R57*	MJIT-0,125-27 Ом $\pm 5\%$	1	
R58	MJIT-0,125-4 кОм $\pm 5\%$	1	
R59	MJIT-0,125-470 кОм $\pm 5\%$	1	
R60	MJIT-0,125-10 кОм $\pm 5\%$	1	
R61	MJIT-1-1 кОм $\pm 5\%$	1	
R62	MJIT-0,125-20 кОм $\pm 5\%$	1	
R63	MJIT-0,125-15 кОм $\pm 5\%$	1	
R64	MJIT-0,125-10 кОм $\pm 5\%$	1	
R65	MJIT-0,125-15 кОм $\pm 5\%$	1	
R58	MJIT-0,125-4 кОм $\pm 5\%$	1	
R59	MJIT-0,125-470 кОм $\pm 5\%$	1	
R60	MJIT-0,125-10 кОм $\pm 5\%$	1	
R61	MJIT-1-1 кОм $\pm 5\%$	1	
R62	MJIT-0,125-20 кОм $\pm 5\%$	1	
R63	MJIT-0,125-15 кОм $\pm 5\%$	1	
R64	MJIT-0,125-10 кОм $\pm 5\%$	1	
R65	MJIT-0,125-15 кОм $\pm 5\%$	1	

Обозначение	Наменование	Кол.	Примечание
<b>Резисторы</b>			
R66	MJIT-1-33 Ом $\pm 5\%$	1	
R67 ... R69	MJIT-0,125-5,1 кОм $\pm 5\%$	3	
R70	MJIT-1-750 Ом $\pm 5\%$	1	
R71	C5-42BB-3-0,01 Ом $\pm 5\%$	1	
R72	MJIT-0,125-470 Ом $\pm 5\%$	1	
R73	MJIT-0,125-1 кОм $\pm 5\%$	1	
R74	CTI5-2B-1Bm-1,5 кОМ	1	
R75	MJIT-0,125-1,5 кОм $\pm 5\%$	1	
R76	MJIT-0,125-47 Ом $\pm 5\%$	1	
R77	MJIT-0,125-2,2 кОм $\pm 5\%$	1	
R78	MJIT-0,125-680 кОм $\pm 5\%$	1	
R79	MJIT-0,125-12 кОм $\pm 5\%$	1	
R80*	MJIT-0,125-3 кОм $\pm 5\%$	1	3,3 кОм; 3,6 кОм;
R81	MJIT-0,125-240 Ом $\pm 5\%$	1	3,9 кОм; 4,3 кОм;
R82	MJIT-0,125-100 Ом $\pm 5\%$	1	4,7 кОм; 5,1 кОм.
R83, R84	MJIT-0,125-47 Ом $\pm 5\%$	2	
R85	MJIT-0,125-100 Ом $\pm 5\%$	1	
R86	MJIT-0,125-1 кОм $\pm 5\%$	1	
R87	MJIT-0,125-2,7 кОм $\pm 5\%$	1	
R88	MJIT-0,125-100 Ом $\pm 5\%$	1	

Обозначение	Назначение	Кол.	Примечание
<b>Резисторы</b>			
R89	MJIT-0,125-1 kОм ± 5%	1	
R90	MJIT-0,125-100 Ом ± 5%	1	
R91	MJIT-0,125-68 кОм ± 5%	1	
R92	MJIT-0,125-1 кОм ± 5%	1	
R93	MJIT-0,125-1,5 кОм ± 5%	1	
R94	C115-2B-1Brn-1,5 кОм	1	
R95, R96	MJIT-0,125-2 кОм ± 5%	2	
R97	MJIT-0,125-12 кОм ± 5%	1	
R98	MJIT-0,125-1 кОм ± 5%	1	
R99	MJIT-0,125-10 Ом ± 5%	1	
R100	MJIT-0,125-200 Ом ± 5%	1	
R101	MJIT-0,125-10 Ом ± 5%	1	
R102	MJIT-0,125-200 Ом ± 5%	1	
R103	MJIT-0,125-10 Ом ± 5%	1	
R104, R105	MJIT-0,5-270 Ом ± 5%	2	
R106, R107	MJIT-0,125-68 Ом ± 5%	1	
R108	MJIT-2-33 Ом ± 5%	1	
R109*	MJIT-0,125-10 Ом ± 5%	1	
R110	MJIT-0,125-10 Ом ± 5%	1	
<b>Диоды</b>			
VD1	Стабилитрон KC 156 Г	1	
VD2...	KD221 Б	4	
VD5	KD522 Б	4	
VD6...	KD226 Б	4	
VD10...	VD13		

Обозначение	Назначение	Кол.	Примечание
<b>Диоды</b>			
VD14, VD15	KD522 Б	2	
VD16	Стабилитрон KC 156 Г	1	
VD17	KD522 Б	1	
VD18	KD212 А	1	
VD19, VD20	KD522 Б	2	
VD21	KD212 А	1	
VD22	Стабилитрон KC 147 А	1	
VD23, VD24	KD2997 Б	2	
VD25, VD26	KD522 Б	2	
VD27	KD213 А	1	
VD28	KD522 Б	1	
VD29	KD213 А	1	
VD30	Стабилитрон KC162 А	1	
VD31	Стабилитрон KC156 Г	1	
VD32, VD33	KD242 А	2	
VD34, VD35	KD522 Б	1	
VD36	KD221 Б	11	
VD37... VD47	KD212 А	1	
VD48	Тиристор КУ228 И1	1	
VS1	Тиристор КУ228 В1	1	
VS2		1	
<b>Транзисторы</b>			
VT1... VT4	KT840 А	4	
VT5, VT6	KT315 В	2	

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

производственных объединений и предприятий  
вычислительной техники и информатики ГКВТИ СССР,  
зоны их обслуживания по гарантийному ремонту



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<b>Транзисторы</b>			
VT7	KT847 A	1	
VT8	KT315 B	1	
VT9, VT10	KT361 B	2	
VT11	KT315 B	1	
VT12, VT13	KT361 B	2	
VT14, VT15	KT315 B	2	
VT16	KT361 B	1	
VT17, VT18	KT805 AM	2	
XP1	Выпка ОНП-КИ-27-7/21 2×6-B53-B	1	
XP2	Выпка ОНП-КГ-78-8/32,8×6,5-B52	1	
XP3	Выпка угловая ОНП-КГ-78-15/59×15,5-B53	1	
<b>Дроссели</b>			
L1	4.555.015	1	
L2	4.555.008	1	
L3	4.555.009	1	
L4	4.555.017	1	
L5	4.555.018	1	
<b>Трансформаторы ТПр29, ТПр30</b>			
T1	Трансформатор д34.702.001	1	
T2	Трансформатор ТПр29-3	1	
T4	Трансформатор ТПр30	1	
T5	Трансформатор ТПр29-1	1	
T6	Трансформатор ТПр29-2	1	

№ пп.	Наименование ПО, предприятий и их местонахождение	Зоны деятельности, (республика, АССР, край, область)	
		1	2
1.	Казанское НПО ВТИ, 420044, г. Казань, ул. Ямашева, 36		Татарская АССР
2.	Белорусское ПО ВТИ, 220004, г. Минск, ул. Островского, 12 а		Белорусская ССР
3.	Ростовское ПО ВТИ, 344017, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 91/1		Ростовская обл. Краснодарский край Ставропольский край Чечено-Ингушская АССР Дагестанская АССР Северо-Осетинская АССР Кабардино-Балкарская АССР
4.	Туркменское ПП ВТИ, 244015, г. Ашхабад, ул. Рабочего Класса, 33		Туркменская ССР
5.	Свердловское ПО ВТИ, 620088, г. Свердловск, ул. Нагорная, 12		Курганская обл. Оренбургская обл. Пермская обл. Челябинская обл. Башкирская АССР Удмуртская АССР Свердловская обл.
6.	Горьковское ПО ВТИ, 603109, г. Горький, Краснофлотская, 56		Горьковская обл. Кировская обл. Марийская АССР Мордовская АССР Чувашская АССР
7.	Владивостокское ПО ВТИ, 690068, г. Владивосток, ул. Кирова, 23		Приморский край
8.	Новосибирское ПО ВТИ, 630088, г. Новосибирск, а/я 77, ул. Петухова, 16/1		Кемеровская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Томская обл. Тюменская обл. Алтайский край

1	2	3
9.	Ленинградское ПО ВТИ, 195272, г. Ленинград, пр. Шаумяна, 18	Архангельская обл. Вологодская обл. Калининградская обл. Ленинградская обл. Мурманская обл. Новгородская обл. Псковская обл. Карельская АССР Коми АССР
10.	ПО «Кристалл»	Украинская ССР
11.	Иркутское ПО ВТИ, 664005, г. Иркутск, ул. Набережная Иркута, 58	Амурская обл. Иркутская обл. Камчатская обл. Магаданская обл. Сахалинская обл. Читинская обл. Красноярский край Хабаровский край Чукотский автономный округ Бурятская АССР Тувинская АССР Якутская АССР
12.	Казахское ПО ВТИ, 482002, г. Алма-Ата, ул. Комсомольская, 101	Казахская ССР
13.	Эстонское ПО ВТИ, 200026, г. Таллин, бульвар Кадака, 166	Эстонская ССР
14.	Узбекское ПО ВТИ, 700096, г. Ташкент, ул. Мукими, 43	Узбекская ССР
15.	Воронежское ПО ВТИ, 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 27	Белгородская обл. Воронежская обл. Курская обл. Липецкая обл. Тамбовская обл.
16.	Латвийское ПО ВТИ, 226080, г. Рига, ул. Кенгарага, 10	Латвийская ССР
17.	Куйбышевское ПО ВТИ, 443090, г. Куйбышев, ул. Литопова-Овсесенко, 44	Астраханская обл. Волгоградская обл. Куйбышевская обл. Пензенская обл. Саратовская обл. Ульяновская обл. Калмыцкая АССР
18.	Молдавское ПП ВТИ, 277069, г. Кишинев, ул. Сортировочная, 15	Молдавская ССР
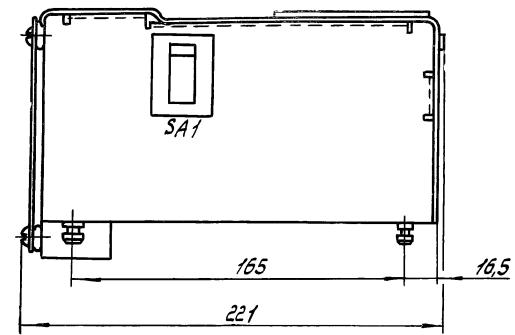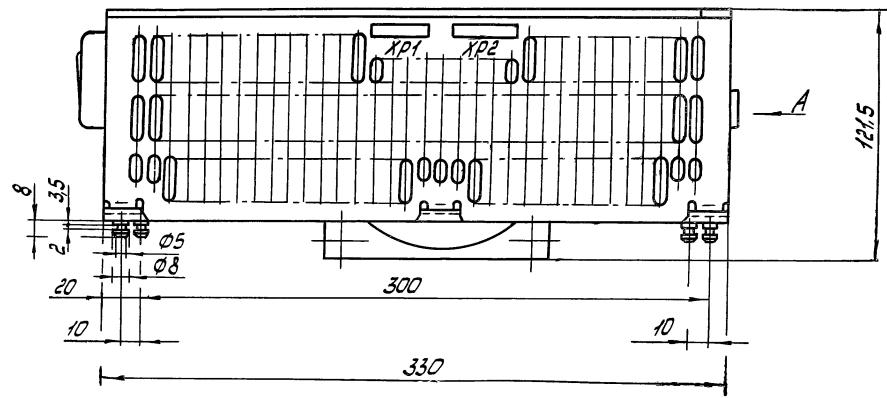
## Приложение 2

В данном ИП «Электроника МС9005» возможна замена выпрямительного блока КЦ410В на четыре диода КД206А.



Вид А

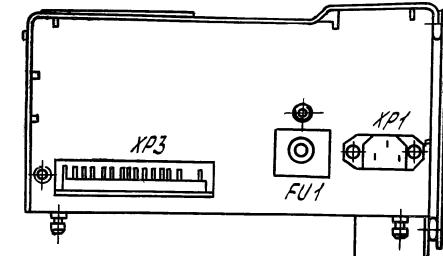
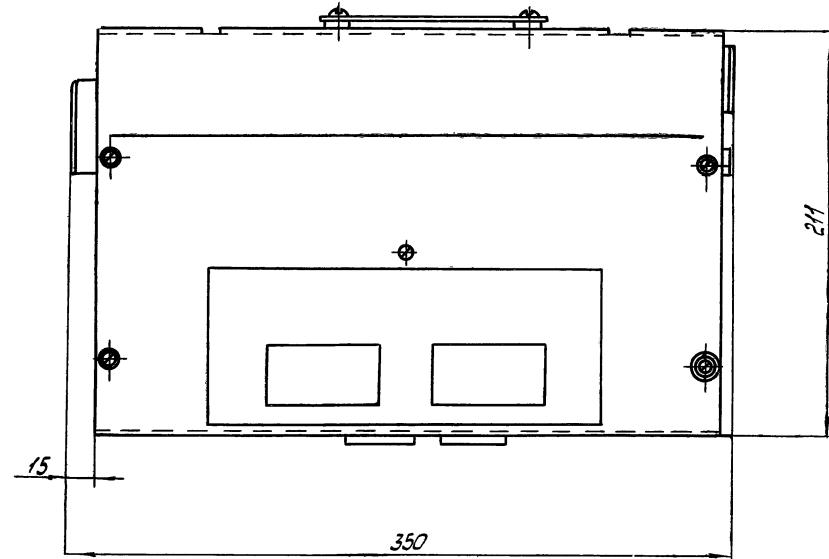


Рис.5

3.508.023 Г4  
Источник питания  
МС 9005  
Габаритный чертёж

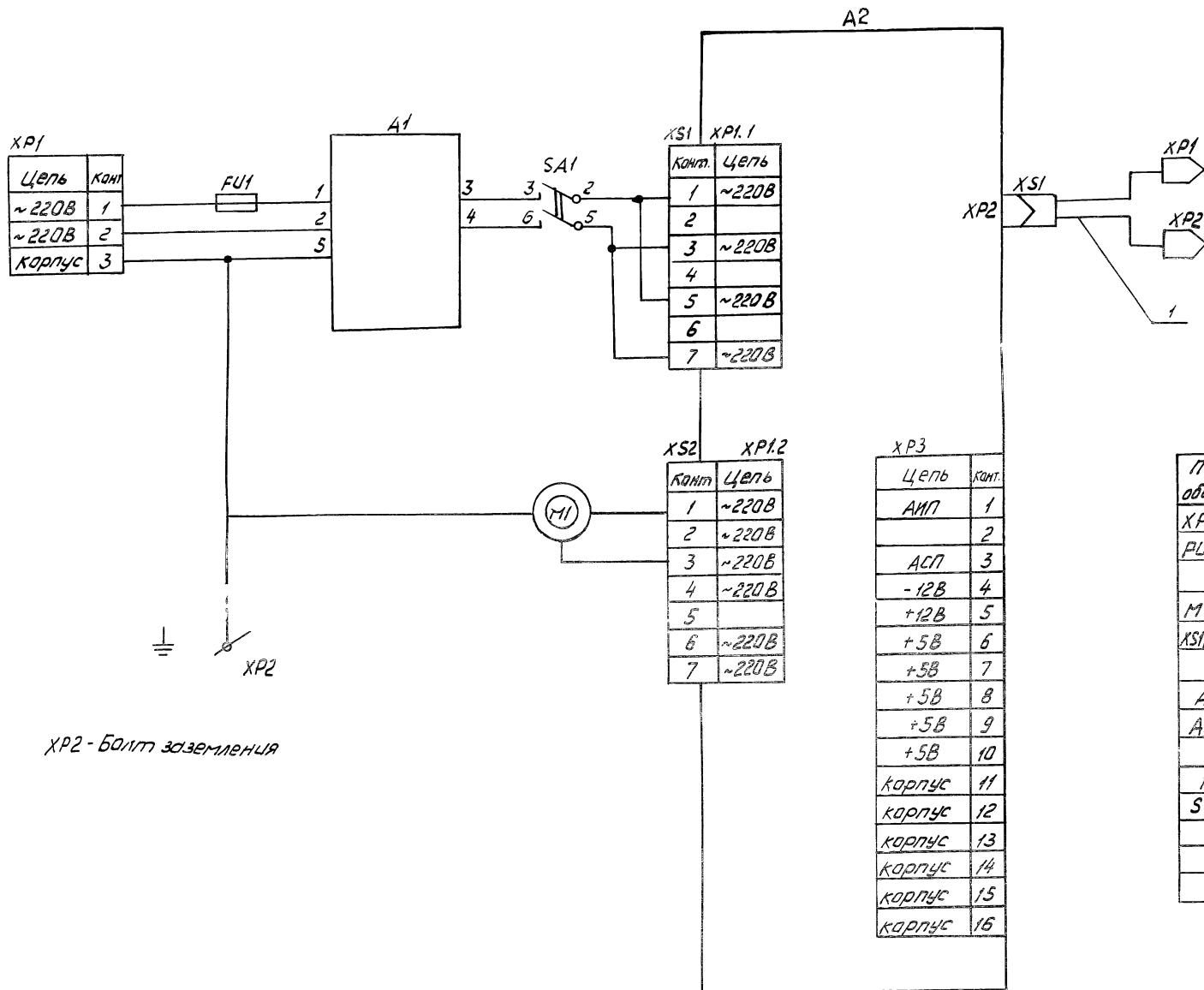



Рис. 6

Наз. обозн.	Наименование	код.	Примечание
ХР1	Выключатель ОНП-ВН-74	1	
РУ1	Вставка плавкая ВЛ1-1В 5,0А	1	
М1	Вентилятор ВВФ - Н211	1	
XS1,XS2	Розетка ОНП-КН-27-7/9,2x3,8-Р50-В	2	
A1	фильтр 3.290.005	1	
A2	Модуль силовых стабилизаторов СП3 3.858.251	1	
1	Кабель 4.853.199	1	
SA1	Переключатель ПКЛ 63-2	1	

З 508 023 33

Источник питания ЧС 9005

Схема электрическая  
принципиальная

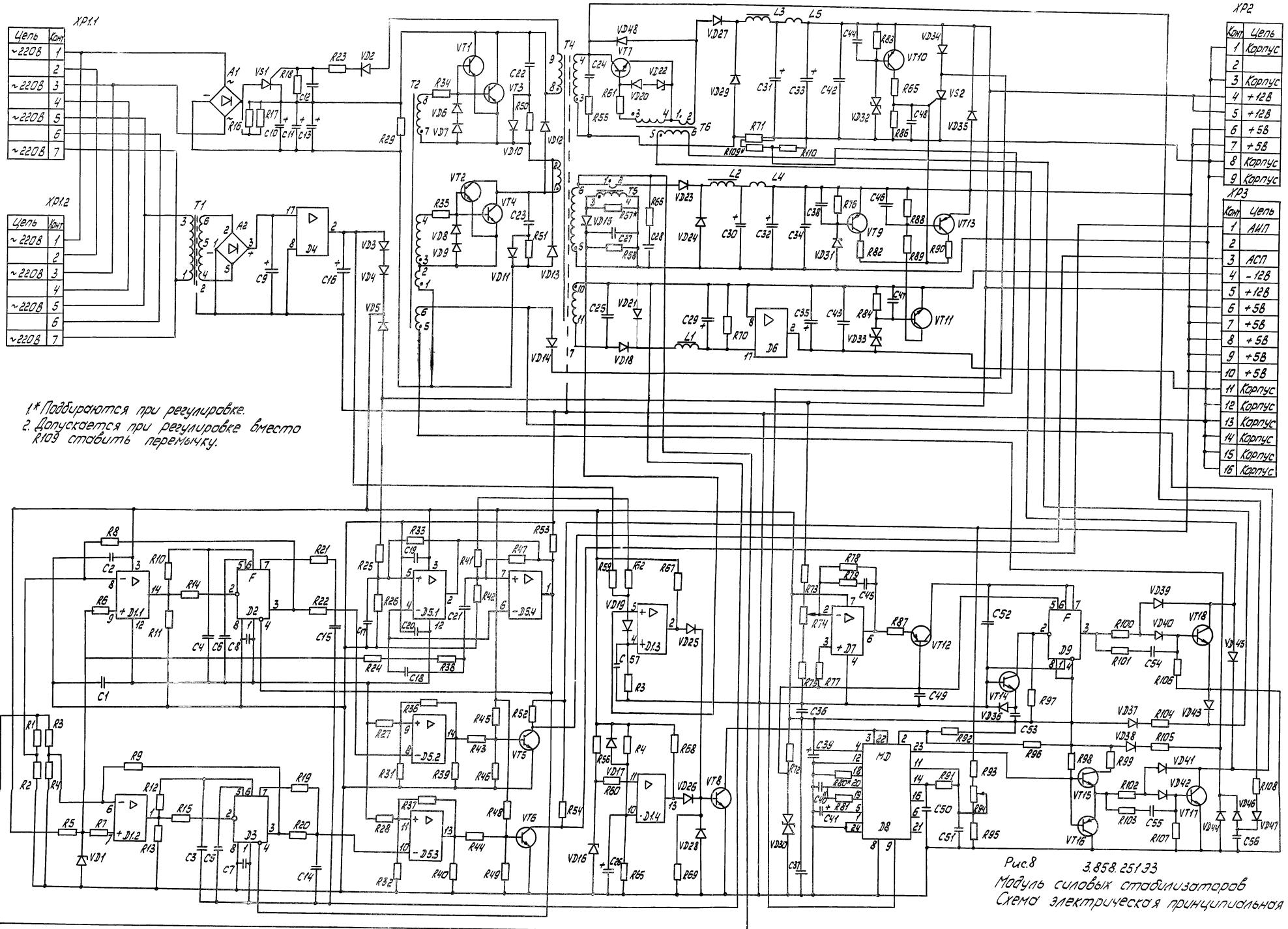

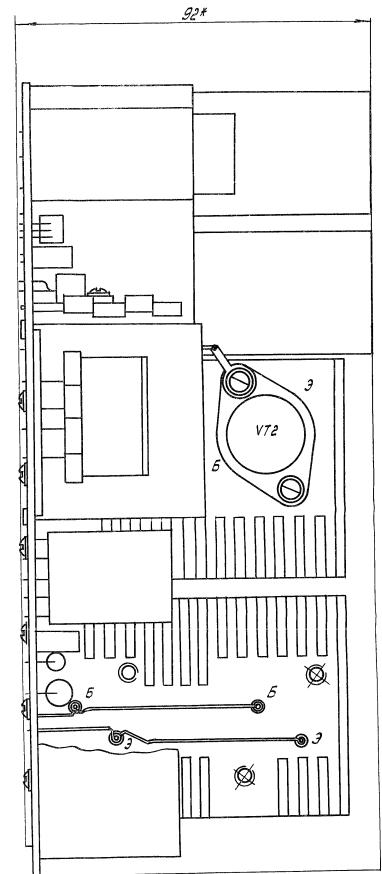
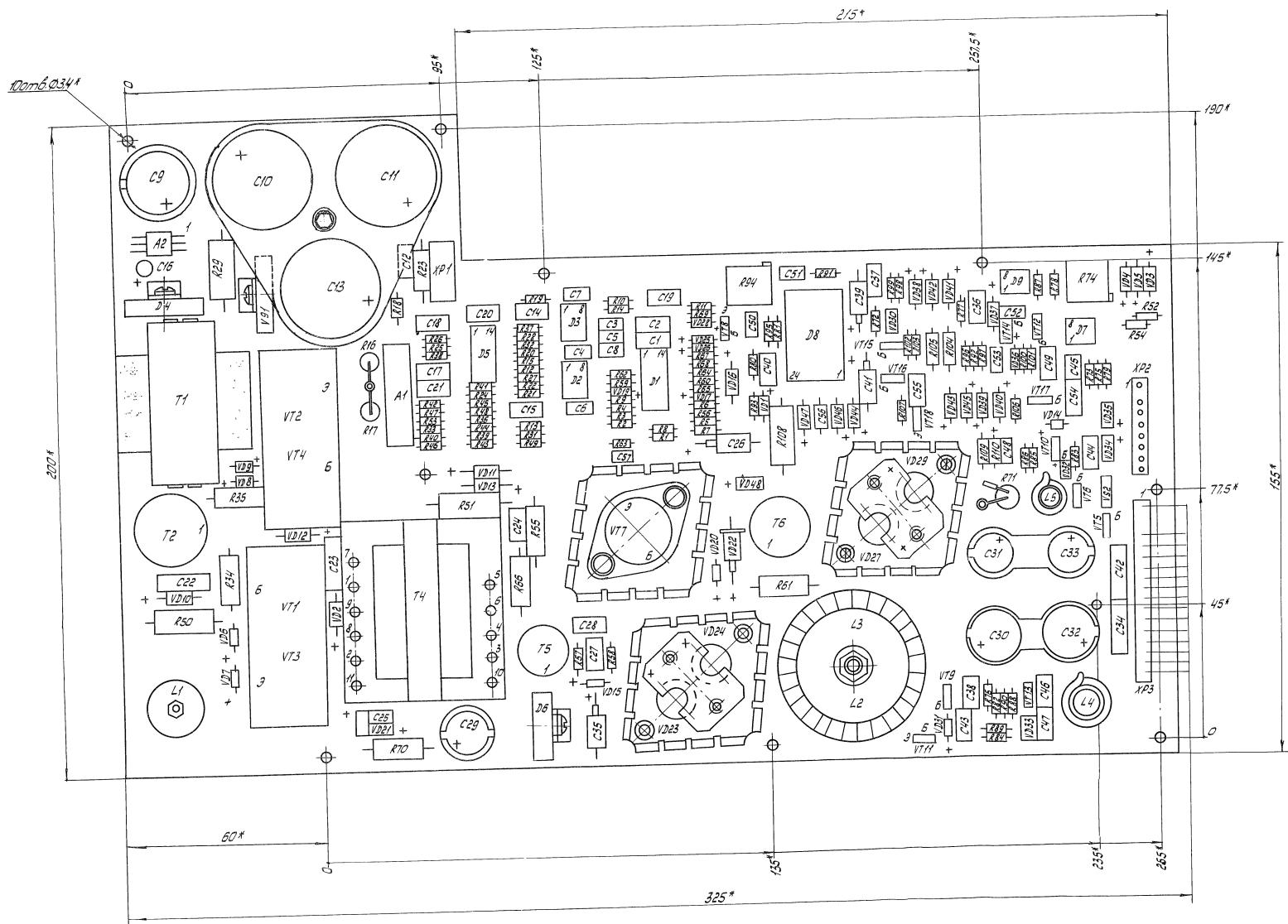


Рис. 7  
**З-858-251 СБ**  
 Модуль стабилизаторов  
 Сборочный чертёж